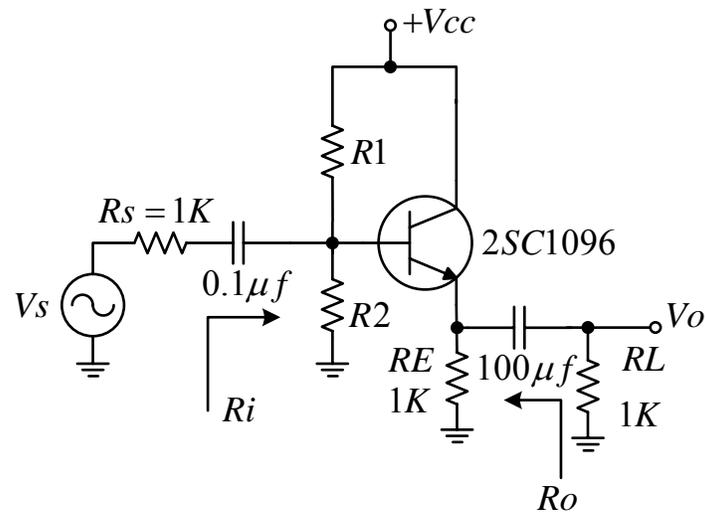


## آزمایش شماره ۱۰

### تقویت کننده کلکتور مشترک و بیس مشترک

تقویت کننده کلکتور مشترک (CC):

۱۰-۱- بهترین نقطه کار را برای تقویت کننده زیر محاسبه کنید .



۱۰-۲- در نقطه کار فوق اگر فرض کنیم  $\beta=150$  و  $V_{BE}=0.7$  باشد ، مقاومت های R1 و R2 را محاسبه کنید .

۱۰-۳- پلاریته خازن ها را تعیین کنید .

۱۰-۴- مدار را بسته و توسط شبکه بایاس به بهترین نقطه کار دست یابید .

مقادیر DC مدار را اندازه بگیرید .

۱۰-۵- سیگنال ژنراتور را روشن نموده و فرکانس آنرا در محدوده فرکانس وسط باند مدار قرار دهید ( $f=?$ ). حداکثر ولتاژ خروجی بدون اعوجاج چقدر است ؟

۱۰-۶- شکل موج‌های  $V_o$  ،  $V_i$  و  $V_s$  را با حفظ رابطه زمانی رسم کنید .

۱۰-۷- پارامترهای مدار را محاسبه کنید.


۱۰-۸- مقاومت خروجی تقویت‌کننده را بدست آورید .

-  $R_0$  را محاسبه کنید .

۱۰-۹-  $f_1$  مدار را اندازه گیری کنید .

محاسبات : با بدست آوردن پارامترهای  $h$  ترانزیستور مقادیر مرحله ۱۰-۷ و ۱۰-۸ را از طریق مدار معادل محاسبه کنید.

تقویت کننده بیس مشترک : (CB)

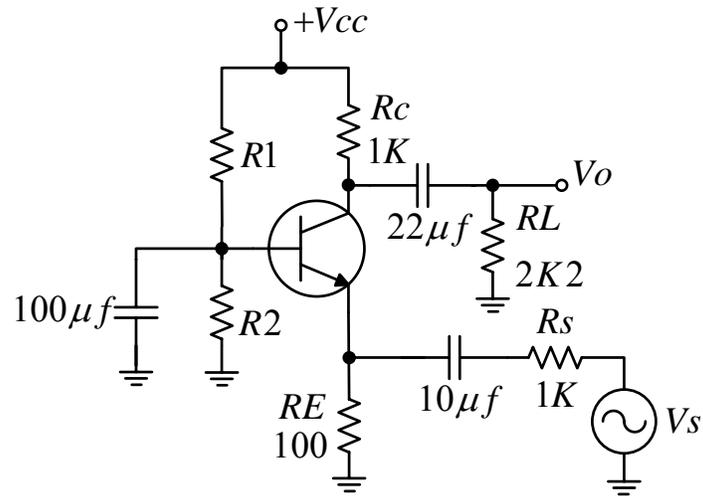

- کلیه محاسبات و اندازه گیری هایی را که برای تقویت کننده کلکتور مشترک انجام داده اید برای تقویت کننده فوق تکرار کنید (مراحل ۱-۱۰ الی ۹-۱۰).